

## 201110 Intrgrated Math SC

อ.ดร. ณัฐวัชร สอนธิชัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### หัวข้อ 2





## Network Analysis
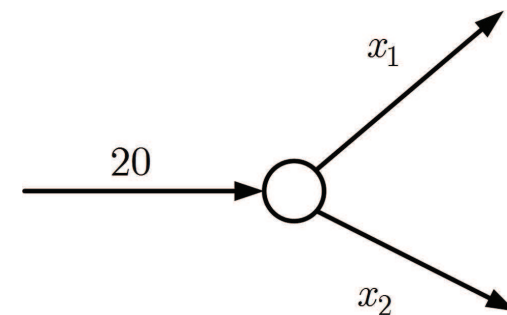
### การวิเคราะห์โครงข่าย



- Traffic Flow (การไหลของจราจร)
- Electrical Networks (โครงข่ายไฟฟ้า)



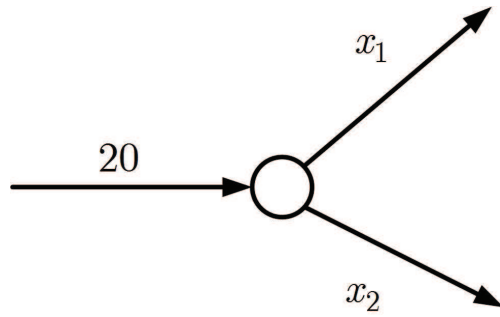

$$20 = x_1 + x_2$$

